

به نام خدا

آزمون میانترم درس مدارهای الکتریکی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران


مدت: ۹۰ دقیقه

تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۲۹


مدت آزمون:

(۹۰ + ۵) min


سوال ۱ - سیگنال زیر را بر حسب تناوب پایه (شیب - پله - ضرب - سینوس - ...) بنویسید:

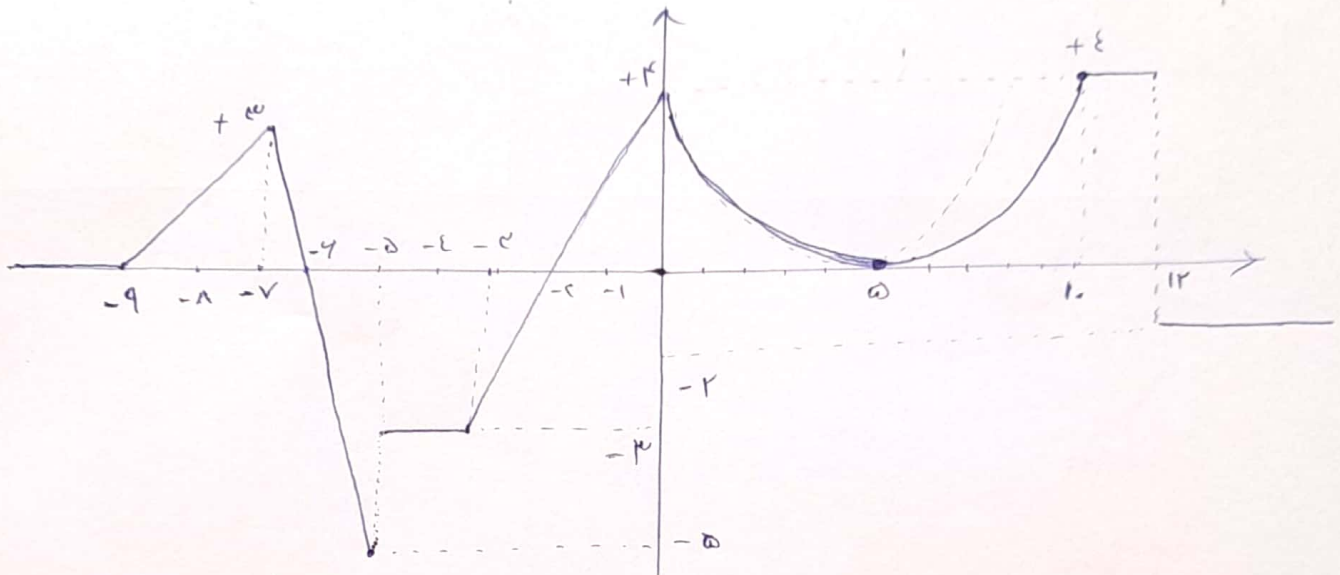

سوال ۲ - توان منبع وابسته در این مدار را به روش دلفوا حساب کنید.
دقت کنید که این منبع ترکیبی است یا منفرد؟

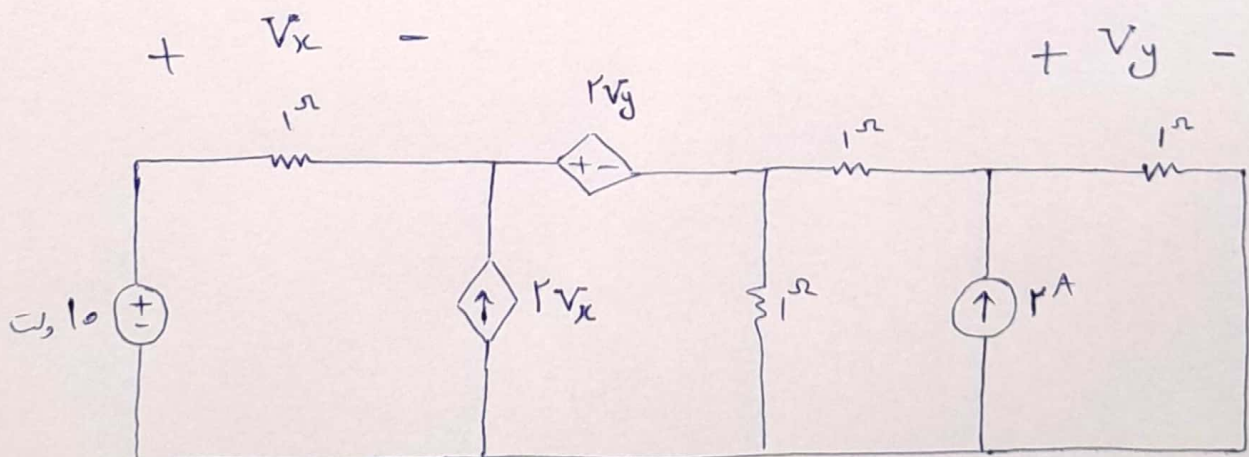

سوال ۲ - i_x و i_x را پیدا کنید

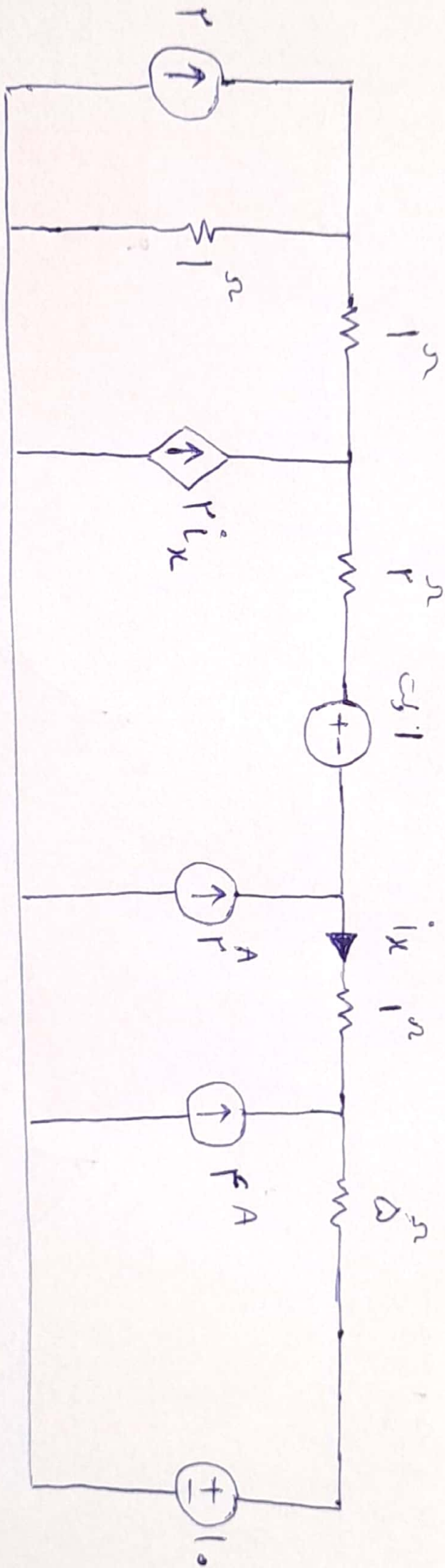

سوال ۲

سوال ۲