

سما، ره، انسجوبی : ۱۱۵۱۰۰۰۸۴

ممدافانو

$$R = R_1 + R_2 = 1 \Omega$$

$$X_c = \frac{1}{C_1 \omega} = 1 / 0 \text{ mega}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \Omega \quad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{-X_c}{R} \right) = -\frac{\pi}{4}$$

$$i(t) = \frac{\varepsilon_m}{Z} \sin(\omega_0 t - \phi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{4})$$

$$V_C(t) = \frac{\varepsilon_m}{Z} X_c \sin(\omega_0 t - \phi - \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\omega_0 t - \frac{\pi}{4})$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-4}}} = \frac{10^3}{1} = 10^3 \text{ rad/s}$$

$$L = L_1 + L_2, L = 10 \text{ mH} \quad C = C_1 + C_2 + C_3, C = 100 \mu\text{f}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{10^2 + (100 - 14)^2} = \sqrt{14416} \approx 120.1 \Omega$$

$$X_L = \omega_d L = 100 \times 10 \times 10^{-3} = 100 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega_d C} = \frac{1}{100 \times 100 \times 10^{-6}} = 1,14 \Omega$$

(ب)

$$i = \frac{\varepsilon_m}{Z} \sin(\omega_d t + \phi) = I_m \sin(\omega_d t - \phi)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{100 - 1,14}{10} \right) = \tan^{-1}(1,98)$$

$$I_m = \frac{220}{120,1} \approx 1,83 \text{ A}$$



Senobar

$$P_{av} = E_{rms} I_{rms} \cos \varphi = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos \varphi = \frac{120}{\sqrt{2}} \frac{10}{\sqrt{2}} \cos \varphi \quad (ج)$$

۳- منظور از صنعت الف، توان متوسط اتلافی در هر شاخه است.

۱۰- توان متوسط اتلاف شده در یک قطعه از مدار را می‌توان با دانستن جریان عبوری از قطعه، ولتاژ بر سر آن قطعه و اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در آن قطعه (φ)، به دست آورد.

$$P_{avg} = I_{rms} V_{rms} \cos \varphi_1 \quad \text{الف) (۱)}$$

$$V_{rms} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 120 V$$

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} A \rightarrow P_{avg1} = 10\sqrt{2} \times 120 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1800 W$$

$$\varphi_1 = 45^\circ$$

$$P_{avg} = I_{rms} V_{rms} \cos \varphi_r \quad \text{در شاخه (۲)}$$

$$V_{rms} = V_{rms} = 120 V$$

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10 A \rightarrow P_{avg_r} = 10 \times 120 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\varphi_r = 90^\circ$$



$$I_{mV} = I_{mc} = \frac{V_{mc}}{X_c} \Rightarrow V_0 \sqrt{r} = \frac{110 \sqrt{r}}{X_c} \Rightarrow X_c = f \Omega$$

(ب)

$$\frac{1}{C \omega_d} = f \Rightarrow C = \frac{1}{f \times \omega_d} = 100 \mu F$$

$$I_{mI} = I_{mRL} = \frac{V_{mRL}}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \Rightarrow V_0 = \frac{110 \sqrt{r}}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \Rightarrow \sqrt{R^2 + X_L^2} = f \sqrt{r}$$

$$\tan \phi = 1 = \frac{V_{mL}}{V_{mR}} = \frac{X_L}{R} = \frac{X_L}{L} = R$$

$$X_L = f \Rightarrow L \omega_d = f \Rightarrow L = \frac{f}{\omega_d} = 1 \text{ mH}$$

$R_T =$ مقاومة مجمل ، $L_x =$ الحث في مجمل ، $R_x =$ مقاومة مجمل

$$I_m = \frac{E_m}{Z} \Rightarrow 10 \sqrt{r} = \frac{100}{Z} \Rightarrow Z = \omega \sqrt{r} \Omega \Rightarrow \sqrt{R_T^2 + (X_L - X_c)^2} = \omega \sqrt{r}$$

$$\Rightarrow R_T = \omega \Omega$$

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_c}{R_T} \Rightarrow \tan(\pi/4) = \frac{X_L - X_c}{R_T} \Rightarrow R_T = X_L - X_c$$

$$R_T = \omega \Omega$$

$$R_T = R_x + R \Rightarrow R_x = f \Omega \quad R = 1 \Omega$$

$$X_L - X_c = \omega \quad X_c = \frac{1}{C \omega_d} = \frac{1}{100 \times 10^{-4} \times 100} = 100 \Omega$$



$$\Rightarrow X_L = 100 \Omega \Rightarrow L_x \omega_d = 100 \Rightarrow L_x = 0.1 \text{ mH}$$