# پرسش 1:

به منظور ایجاد کمترین تغییرات در مسیر داده، قالب دستورات مورد نظر به شکل زیر انتخاب شده است:


push R<sub>i</sub>

	opcode[6]	11101 (5'd29)	i [5]		Don't Care [16]	
31	26	25 21	20	16 15		0

### pop R<sub>i</sub>

opcode	[6]	11101 (	5'd29)	00000	(5'd0)		i [5]	Do	on't Care [11]	
31	26	25	21	20	16	15	1	1 10		0

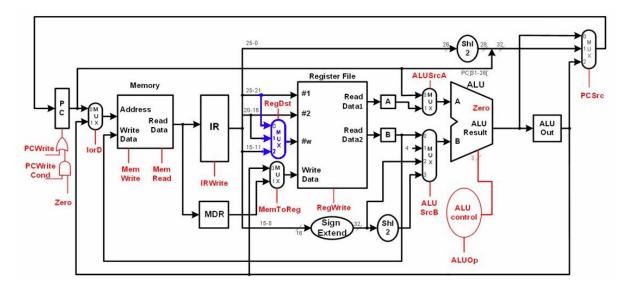
مسیر داده به شکل زیر تغییر یافته است (مولتیپلکسر تغییر یافته به رنگ آبی نشان داده شده است):



## جدول سیگنالهای واحد کنترل:

	memWrite	memRead	IorD	IRWrite	regDst	memToReg	regWrite	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUop	PcSrc	PcWrite	PcWriteCond
Instruction Fetch (IF)	0	1	0	1	_	_	0	0	01 (4)	00 (+)	00 (ALU)	1	0
Instruction Decode (ID)	0	0	_	0	_	_	0	0	11 (ShI2)	00 (+)	_	0	0
Push Update	0	0	_	0	_	_	0	1	01 (4)	00 (+)	_	0	0
Push Write	1	0	1	0	00	0	1	_	_	_	_	0	0
Pop AddressCalc	0	0	_	0	_	_	0	1	00 (B)	00 (+)	_	0	0
Pop MemRead	0	1	1	0	_	_	0	_	_	_	_	0	0
Pop WriteToReg	0	0	_	0	10	1	1	1	01 (4)	01 (-)	_	0	0
Pop Update	0	0	_	0	00	0	1	_	_	_	_	0	0

## نمودار حالت واحد كنترل:

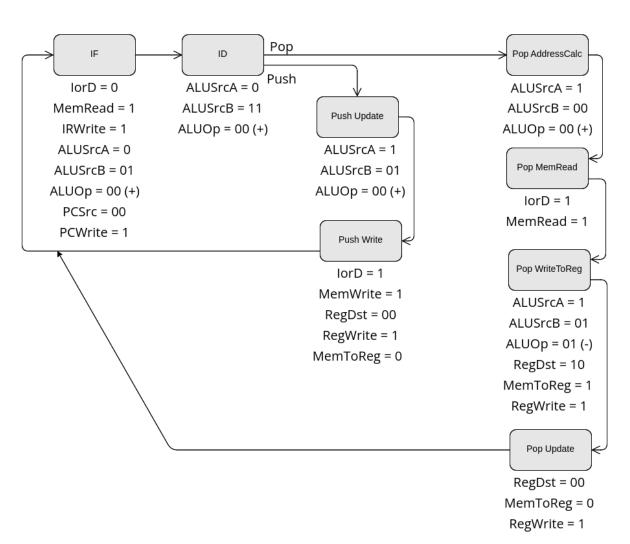

## پرسش 2:

### پیادهسازی به روش Micro-Memory:

در Micro-Memory، هر ریز دستور یک سطر در حافظه میشود که هر کدام 40 بیت برای تعیین سیگنالهای کنترلی نیاز دارد.

پس در این نوع پیادهسازی، 20000 = 500 × 40 بیت فضا اشغال میشود. اما از آنجایی که برای پیادهسازی از ROM استفاده کردیم، تعداد سطرها باید توانی از 2 باشند و در نتیجه به 512 سطر نیاز داریم که 12 تا از آن خالی میماند.

كل فضاى مورد نياز برابر با 20480 = 512 × 40 بيت خواهد بود.

#### پیادهسازی به روش Nano-Memory:

در Nano-Memory، هر ریز دستور یکتا، یک سطر در حافظه نانو میشود که هر کدام 40 بیت برای تعیین سیگنالهای کنترلی نیاز دارد.

پس در این نوع پیادهسازی، حافظه نانو 8000 = 200 × 40 بیت فضا اشغال میکند. اما از آنجایی که برای پیادهسازی از ROM استفاده کردیم، تعداد سطرها باید توانی از 2 باشند و در نتیجه به 256 سطر نیاز داریم که 56 تا از آن خالی میماند.

كل فضاى مورد نياز حافظه نانو برابر با 10240 = 256 × 40 بيت خواهد بود.

از طرفی در حافظه میکرو مانند حالت قبل، 512 سطر خواهیم داشت که هر کدام 8 بیت برای آدرسدهی حافظه نانو نیاز دارند. پس حافظه میکرو به 4096 = 512 × 8 بیت نیاز دارد.

در نتیجه کل حافظه مصرفی در این نوع پیادهسازی برابر با 14336 = 10240 + 4096 بیت خواهد بود.

میزان صرفهجویی در حافظه در این نوع پیادهسازی، برابر با 14344 = 20480-14336 بیت خواهد بود.